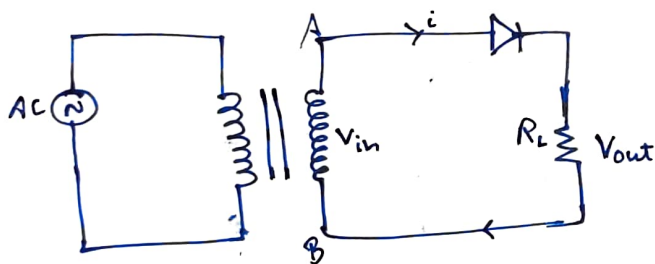




→ Half wave Rectifier



$$* V_{DC} \text{ or } V_{avg} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V \, d\omega t$$

$$V = V_m \sin \omega t$$
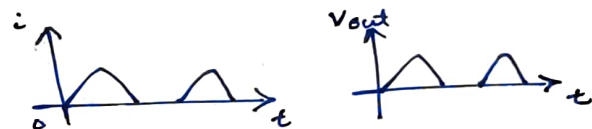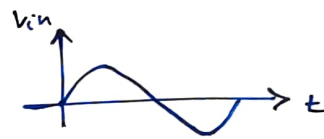
$$\begin{aligned} \Rightarrow V_{dc} &= \frac{1}{2\pi} \left[ \int_0^{2\pi} V_m \sin(\omega t) d\omega t \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[ \int_0^{\pi} V_m \sin(\omega t) d\omega t + \int_{\pi}^{2\pi} 0 d\omega t \right] \\ &= \frac{V_m}{2\pi} (-\cos \omega t)_0^{\pi} \\ &= \frac{V_m}{2\pi} [-(-1) - (-1)] = \frac{V_m}{\pi} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} * V_{rms} &= \left[ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (V_m \sin \omega t)^2 d\omega t \right]^{1/2} \\ &= \left[ \frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin^2 \omega t) + \int_{\pi}^{2\pi} 0 \right]^{1/2} \\ &= \left[ \frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) d\omega t \right]^{1/2} \\ &= \left[ \frac{V_m^2}{2\pi} \left( \frac{\omega t}{2} - \frac{\sin 2\omega t}{2(2)} \right)_0^{\pi} \right]^{1/2} \\ &= \left[ \frac{V_m^2}{2\pi} \left( \frac{\pi}{2} \right) \right]^{1/2} = \frac{V_m}{2} \end{aligned}$$

$$* I_{dc} / I_{avg} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi i \, d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{V_m \sin \theta}{R_f + R_L} \, d\theta$$

$$i = \frac{V_m \sin \theta}{R_f + R_L}$$

$$I_{avg} = \frac{V_m}{(R_f + R_L) 2\pi} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = \frac{V_m}{2\pi (R_f + R_L)} [\cos \theta]_0^\pi = \frac{2 V_m}{2\pi (R_f + R_L)} = \frac{1}{\pi} I_m$$

$$* \text{DC power } P_{dc} = I_{dc}^2 R_L$$

$$* \text{AC power input} = I_{rms}^2 (R_f + R_L)$$

$$* \eta = \frac{\text{dc power output}}{\text{input AC power}}$$



$$* \gamma = \sqrt{\left(\frac{I_{rms}}{I_{dc}}\right)^2 - 1}$$

$$I_{dc} = \frac{I_m}{\pi}$$



$$I_{rms} = \frac{I_m}{2}$$

$$\text{Power Rating} = 0.7 I_m$$

→ Centre-Tapped Full wave Rectifier

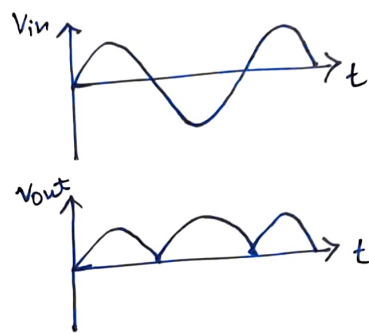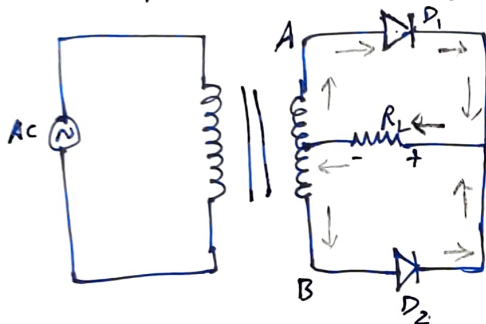

→ Full Wave Bridge Rectifier

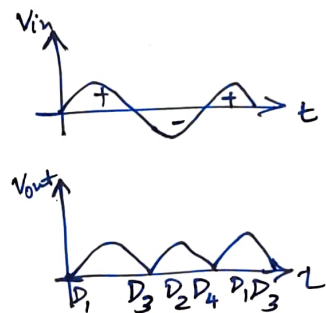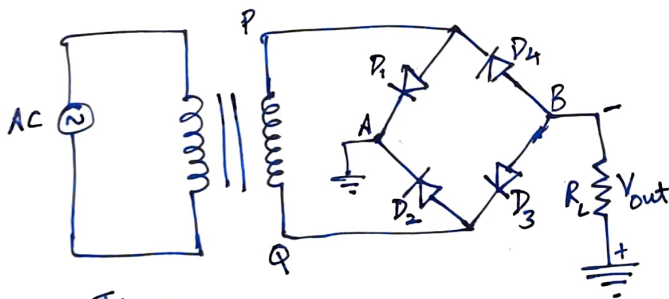

$$* I_{dc} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi i \, d\theta \dots \dots = \frac{2 I_m}{\pi}$$

$$* V_{dc} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi v \, d\omega t \dots \dots = \frac{2 V_m}{\pi}$$

$$* V_{rms} = \left[ \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (V_m \sin \omega t)^2 \, d\omega t \right]^{1/2} \dots \dots = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$* P_{dc} = I_{dc}^2 R_L$$


$$* \text{AC i/p Power} = I_{rms}^2 (R_f + R_L)$$

$$* \eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}}$$

$$* \gamma = \sqrt{\left(\frac{I_{rms}}{I_{dc}}\right)^2 - 1}$$

filter

HWR


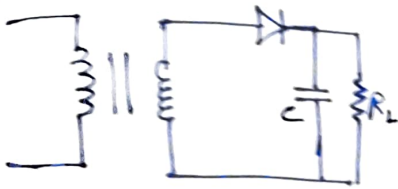


$$V_s(\text{rms}) = \frac{I_{DC}}{2\sqrt{3}fC}$$

$$V_{dc} = V_m - \frac{I_{dc}}{2fC}$$

$$\gamma = \frac{1}{2\sqrt{3}fCR_L}$$

FWR

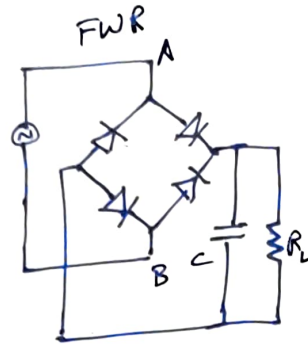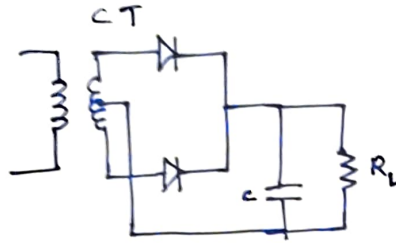


$$\text{Ripple Voltage } V_s(\text{rms}) = \frac{I_{DC}}{4\sqrt{3}fC}$$

$$\text{DC voltage across filter } C \quad V_{dc} = V_m - \frac{I_{dc}}{4fC}$$

$$\text{Ripple Factor } \gamma = \frac{V_s(\text{rms})}{V_{dc}}$$

$$\gamma = \frac{1}{4\sqrt{3}fCR_L}$$

→ Case i) Fixed  $V_i$  & Fixed  $R_L$

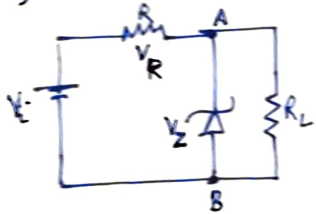

$$\text{Find } V_{AB}, \quad V_{AB} = \frac{V_i R_L}{R + R_L}$$

- if  $V_{AB} < V_Z$  Diode OFF

$$V_L = V_{AB}$$


$$V_R = V_i - V_L$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L}$$

$$I_R = \frac{V_R}{R}$$

$$I_Z = 0$$

$$P_Z = 0$$

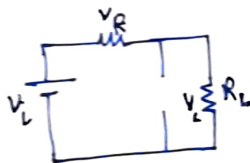


- if  $V_{AB} > V_Z$  Diode ON


$$V_L = V_Z$$

$$V_R = V_i - V_L$$

$$I_R = I_Z + I_L$$

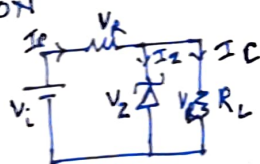

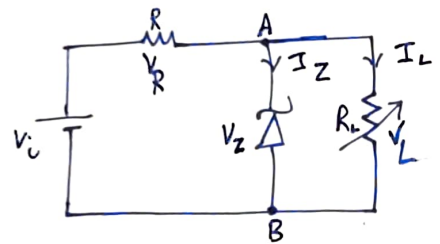→ Case ii) Fixed  $V_i$  & Variable  $R_L$



Finding  $R_{Lmin}$  &  $R_{Lmax}$  such that Diode is ON

$$V_L = V_{AB} = V_Z$$

$$V_Z = \frac{V_i R_{Lmin}}{R + R_{Lmin}}$$

$$I_{Lmax} = \frac{V_L}{R_{Lmin}}$$


$$V_R = V_i - V_Z$$

$$I_R = \frac{V_R}{R}, \quad I_R = I_Z + I_{Lmin}$$

$$R_{Lmax} = \frac{V_L}{I_{Lmin}}$$

$$P_{Zmax} = V_Z I_{Zmax}$$

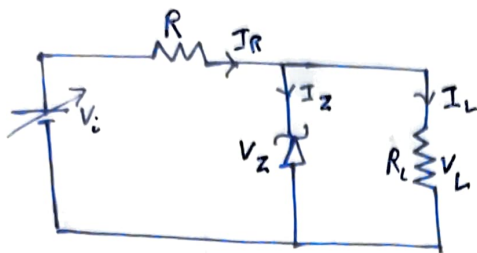→ Case iii) Variable  $V_i$  & Fixed  $R_L$



$V_{i \min} \rightarrow$

$$V_{AB} = V_L = V_Z$$

$$V_Z = \frac{V_{i \min} R_L}{R + R_L}$$

$V_{i \max} \rightarrow$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L}$$

$$I_{R \max} = I_{Z \max} + I_L$$

$$V_R = V_i - V_Z$$

$$V_i = V_R + V_Z$$

$$V_{i \max} = V_{R \max} + V_Z$$

$$V_{i \max} = I_{R \max} (R) + V_Z$$